

برای حل این مسئله به شکل زیر عمل می‌کنیم:

```
module full_adder_one(
    output sum, cout,
    input in1, in2, cin
);
    wire w1,w2,w3;

    xor(w1,in1,in2);
    and(w2,w1,cin);
    and(w3,in1,in2);
    xor(sum,w1,cin);
    or(cout,w2,w3);
endmodule
```

```
module full_adder_four(
    output[3:0] sum,
    output cout,
    input[3:0] a,
    input[3:0] b,
    input cin
);
    wire c0,c1,c2;

    full_adder_one full_adder_one0(sum[0],c0,a[0],b[0],cin);
    full_adder_one full_adder_one1(sum[1],c1,a[1],b[1],c0);
    full_adder_one full_adder_one2(sum[2],c2,a[2],b[2],c1);
    full_adder_one full_adder_one3(sum[3],cout,a[3],b[3],c2);
endmodule
```

```
module bcd_one(
    output[3:0] sum,
    output cN,
    input[3:0] a,
    input[3:0] b,
    input cin
);
    wire[3:0] sumprime ;
    wire[3:0] temp;
    wire junk;
    supply0 gnd;
```

```

wire carry_out;
full_adder_four full_adder_four0(sumprime[3:0],cout,a[3:0],b[3:0],cin);

assign cN = (sumprime[3]&sumprime[2])|(sumprime[3]&sumprime[1])|cout;

assign temp[0] = 1'b0;
assign temp[3] = 1'b0;
assign temp[1] = cN;
assign temp[2] = cN;

full_adder_four full_adder_four1(sum[3:0],junk,sumprime[3:0],temp[3:0],gnd);

endmodule

```

```

module top(output[11:0] s,output cout, input[11:0] a, input[11:0] b , input cin);
    wire x0 , x1;

    bcd_one bcd_one0(s[3:0],x0,a[3:0],b[3:0],cin);
    bcd_one bcd_one1(s[7:4],x1,a[7:4],b[7:4],x0);
    bcd_one bcd_one2(s[11:8],cout,a[11:8],b[11:8],x1);

endmodule

```

تست بنج :

```

reg cin;
wire[11:0] result;
wire cout;

top top0(result,cout,inputA,inputB,cin);

initial
    begin

        //inputA = 346 = 0011 0100 0110
        //inputB = 159 = 0001 0101 1001

        //Result = 505 = 0101 0000 0101
    end

```

```

cin = 0;
inputA[11] = 0;
inputA[10] = 0;
inputA[9] = 1;
inputA[8] = 1;
inputA[7] = 0;
inputA[6] = 1;
inputA[5] = 0;
inputA[4] = 0;
inputA[3] = 0;
inputA[2] = 1;
inputA[1] = 1;
inputA[0] = 0;

inputB[11] = 0;
inputB[10] = 0;
inputB[9] = 0;
inputB[8] = 1;
inputB[7] = 0;
inputB[6] = 1;
inputB[5] = 0;
inputB[4] = 1;
inputB[3] = 1;
inputB[2] = 0;
inputB[1] = 0;
inputB[0] = 1;
#15;

//inputA = 505 = 0101 0000 0101
//inputB = 519 = 0101 0001 1001
//Result = 1024 = 0001 0000 0010 0100 (Truth)
//                      = (Cout=1) 0000 0010 0100 (Expected)

cin = 0;
inputA[11] = 0;
inputA[10] = 1;
inputA[9] = 0;
inputA[8] = 1;
inputA[7] = 0;
inputA[6] = 0;
inputA[5] = 0;
inputA[4] = 0;
inputA[3] = 0;

```

```

inputA[2] = 1;
inputA[1] = 0;
inputA[0] = 1;

inputB[11] = 0;
inputB[10] = 1;
inputB[9] = 0;
inputB[8] = 1;
inputB[7] = 0;
inputB[6] = 0;
inputB[5] = 0;
inputB[4] = 1;
inputB[3] = 1;
inputB[2] = 0;
inputB[1] = 0;
inputB[0] = 1;
#15;

$finish;
end
endmodule

```

برای تخصیص مقادیر باینری (بی سی دی) از جدول زیر استفاده می‌کنیم :


Binary Code	Decimal Number	BCD Code
A B C D		B <sub>5</sub> B <sub>4</sub> B <sub>3</sub> B <sub>2</sub> B <sub>1</sub>
0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
0 0 0 1	1	0 0 0 0 1
0 0 1 0	2	0 0 0 1 0
0 0 1 1	3	0 0 0 1 1
0 1 0 0	4	0 0 1 0 0
0 1 0 1	5	0 0 1 0 1
0 1 1 0	6	0 0 1 1 0
0 1 1 1	7	0 0 1 1 1
1 0 0 0	8	0 1 0 0 0
1 0 0 1	9	0 1 0 0 1



الان فقط کافیت سیگنال های Result شبیه سازی شده در مدل سیم را با تست بنچ مطابقت دهیم :



که کاملاً مطابقت دارد!

شکل سنتز شده مدار هم به این شکل است:

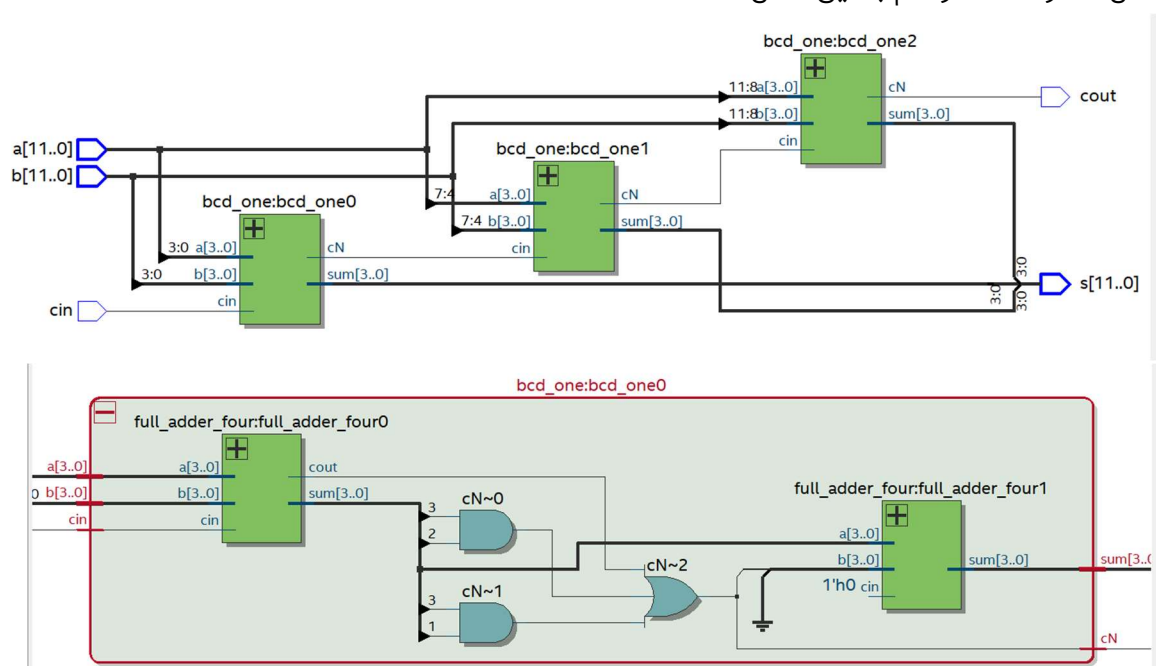

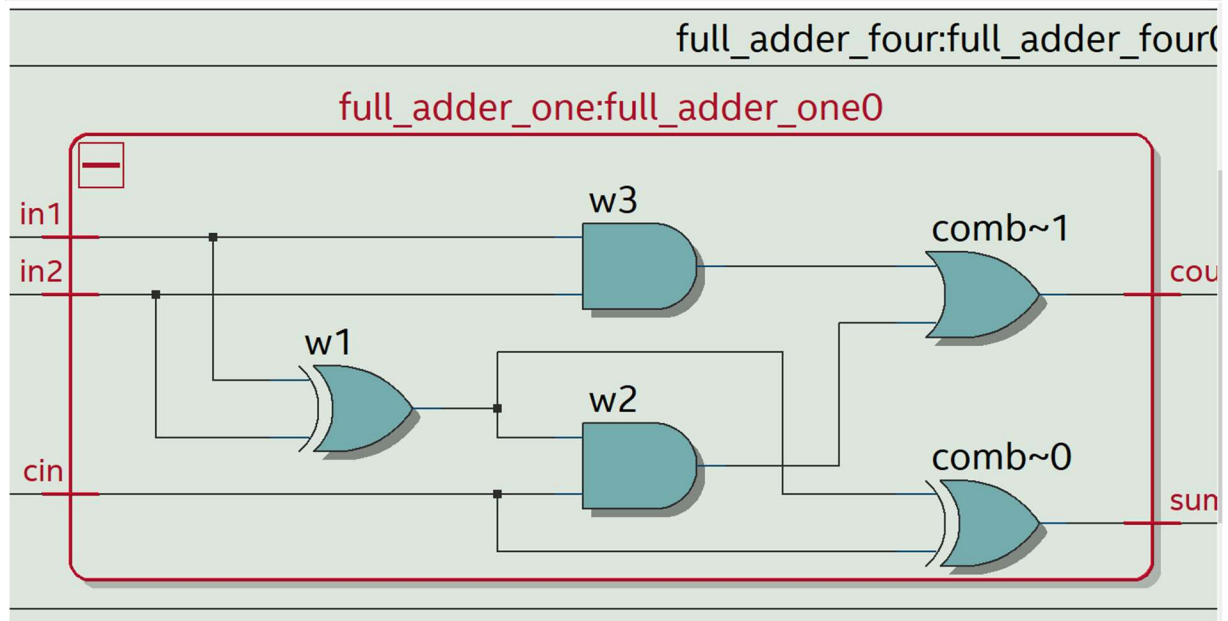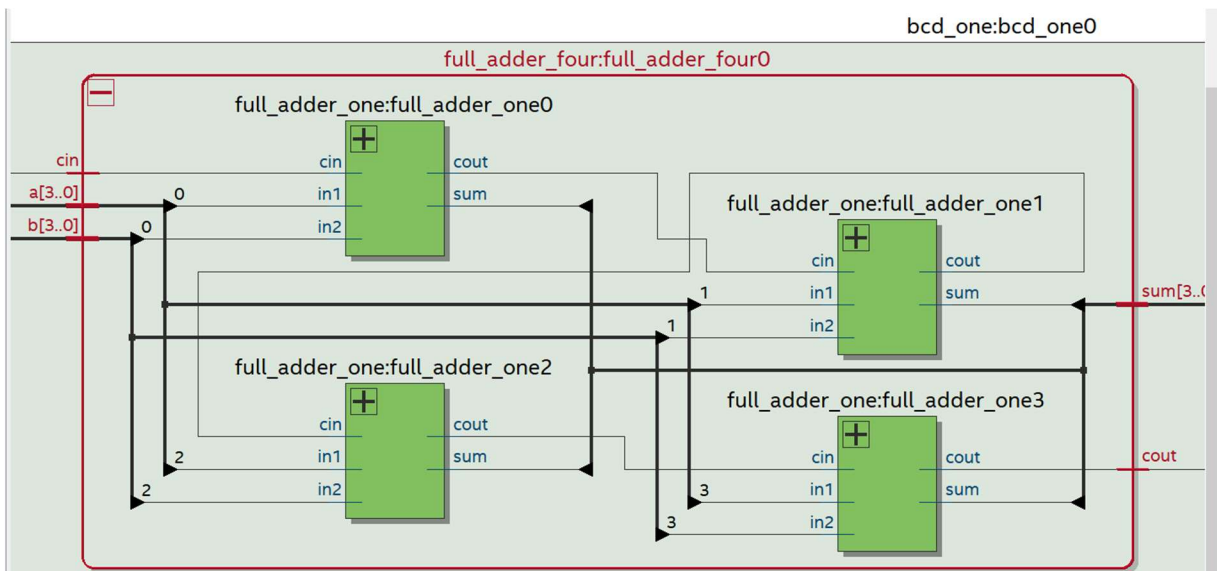

۲- برای حل مسئله زیر به شکل زیر عمل می‌کنیم : (clock و clear حساس به لبه بالارونده می‌باشند).

```
module top(  
    output[7:0] led,  
    input clock,clear  
);  
  
    reg Qd,Qc,Qb,Qa;  
    reg ok;  
  
    initial Qd = 1'b0;  
    initial Qc = 1'b0;  
    initial Qb = 1'b0;  
    initial Qa = 1'b0;  
  
    always @ (posedge clock or posedge clear)  
    if (clear)  
    begin  
        Qa <= 1'b0;  
        Qb <= 1'b0;  
        Qc <= 1'b0;  
        Qd <= 1'b0;  
    end  
    else  
    begin  
        Qa <= ~Qd;  
        Qb <= Qa;  
        Qc <= Qb;  
        Qd <= Qc;  
        ok <= 1'b1;  
    end  
  
    and(led[7],Qd,~Qc,~Qb,~Qa);  
    and(led[6],Qd,Qc,~Qb,~Qa);  
    and(led[5],Qd,Qc,Qb,~Qa);  
    and(led[4],Qd,Qc,Qb,Qa);  
    and(led[3],~Qd,Qc,Qb,Qa);  
    and(led[2],~Qd,~Qc,Qb,Qa);  
    and(led[1],~Qd,~Qc,~Qb,Qa);  
    and(led[0],~Qd,~Qc,~Qb,~Qa);  
  
endmodule
```

```

module testbench();

reg clk , clear;
wire[7:0] out;

top jj(out,clk,clear);

initial
begin
    clk = 0;
    clear = 0;
    #80;
    clear = 1;
    #20;
    clear = 0;

end

always
    #20 clk = ! clk;

endmodule

```

با استفاده از مدار کشیده شده در صورت سوال المان های مدار را به هم متصل می کنیم.

می دانیم Johnson Counter به ترتیب (از چپ به راست) سری زیر را تولید می کند :  $(\overline{Q_d} \overline{Q_c} Q_b Q_a)$

0000-0001-0011-0111-1111-1110-1100-1000


برای رسیدن به هدف اصلی یعنی ایجاد مدار تایمینگ (هر لحظه یک بیت روشن) می توانیم از گیت and استفاده کنیم.

به عنوان مثال در کلاک چهارم می خواهیم چهارمین بیت کم ارزش روشن شود.  
 از طرفی Johnson Counter در این حالت ۱۱۱ را تولید می کند؛ پس به سادگی می توان با invert کردن Qd و and کردن با سایر بیت ها به خروجی مطلوب (۰۰۰۱۰۰۰۰) رسید.  
 واضح است که با این کار تداخلی پیش نمی آید و در هر حالت حتما یک بیت روشن می شود.



با clear کردن هم دستگاه به حالت اولیه  $Q_d Q_c Q_b Q_a = 0000$  برمیگردد و خروجی ۱۰۰۰۰۰۰۰ را برمیگرداند.

شبیه‌سازی مدل سیم بر اساس تست‌بنچ :

 

شکل سنتز شده مدار هم به شکل زیر است:

